

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта Кафедра общей информатики

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

Тема: «построение комбинационных схем, реализующих СДНФ и СКНФ заданной логической функции от 4-х переменных» по дисциплине «ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы ИВБО-05-22				Воробьев Д.М.	
Принял				Павлова Е.С.	
Практическая работа выполнена	«»	_2022			
"Зачтено"	« <u></u> »	_2022 г			

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	3
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4
2.1 Таблица истинности	4
2.2 Формулы СДНФ и СКНФ	5
2.3 Схемы СДНФ и СКНФ	5
3 ВЫВОДЫ	7
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. Записать формулы СДНФ и СКНФ. Построить комбинационные схемы СДНФ и СКНФ в лабораторном комплексе, используя общий логический базис. Протестировать работу схем и убедиться в их правильности. Подготовить отчет о проделанной работе и защитить ее.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Таблица истинности

Функция, заданная в 16-теричной форме имеет следующий вид:

 $F(a,b,c,d) = D55B_{16}$

Преобразуем её в двоичную запись: $1101\ 0101\ 0101\ 1011_2$ — получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полученной таблицы истинности (табл. 2).

Таблица 2

a	b	С	d	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

2.2 Формулы СДНФ и СКНФ

Запишем формулу СДНФ. В результате мы получим множество совершенных конъюнкций, объединив которые через дизъюнкцию образуем формулу СДНФ (формула 5).

$$F_{\rm cgh\phi} = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}bcd + \\ + a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}cd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd$$
 (5)

Запишем формулу СКНФ. В результате мы получим множество совершенных дизьюнкций, объединив которые через конъюнкцию образуем формулу СКНФ (формула 6).

$$F_{\text{CKH}\Phi} = (a+b+\bar{c}+d)(a+\bar{b}+c+d)(a+\bar{b}+\bar{c}+d)(\bar{a}+b+c+d)$$

$$(\bar{a}+b+\bar{c}+d)(\bar{a}+\bar{b}+c+\bar{d})$$
(6)

2.3 Схемы СДНФ и СКНФ

Построим в лабораторном комплексе комбинационные схемы, реализующие СДНФ и СКНФ рассматриваемой функции в общем логическом базисе, протестируем их работу и убедимся в их правильности (рис. 1,2).

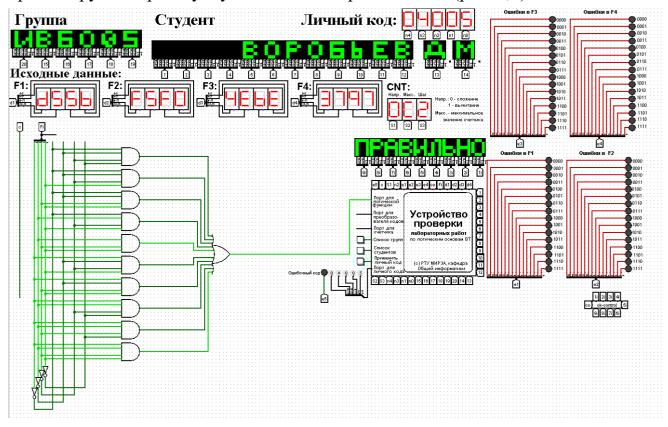


Рисунок 1 – Тестирование схемы СДНФ

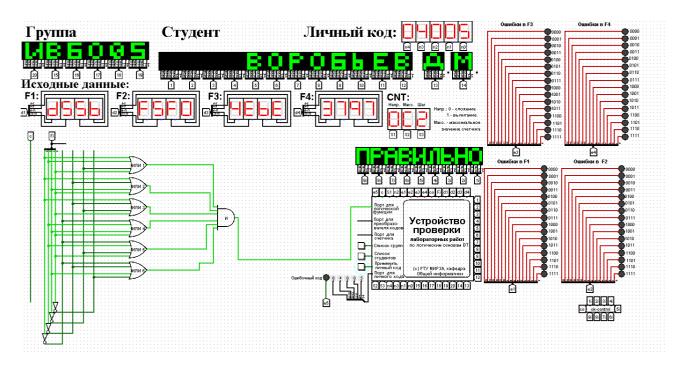


Рисунок 2 – Тестирование схемы СКНФ

3 ВЫВОДЫ

Для заданной логической функции построили таблица истинности. Были составлены СДНФ и СКНФ этой функции. В лабораторном комплексе были построены схемы, реализующие СДНФ и СКНФ.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов—М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. –102с.