

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта Кафедра общей информатики

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

Тема: «построение комбинационных схем, реализующих СДНФ и СКНФ заданной логической функции от 4-х переменных»

по дисциплине «ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы И	олнил студент группы ИВБО-05-22		
Принял: ассистент			Павлова Е.С.
Практическая работа выполнена	« <u> » </u>	2022 г.	
«Зачтено»	« <u> </u> »	2022 г.	

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	
2.1 Таблица истинности	
2.2 Формулы СДНФ и СКНФ	
3 ВЫВОДЫ	
4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. Записать формулы СДНФ и СКНФ. Построить комбинационные схемы СДНФ и СКНФ в лабораторном комплексе, используя общий логический базис. Протестировать работу схем и убедиться в их правильности. Подготовить отчет о проделанной работе и защитить ее.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Таблица истинности

Функция, заданная в 16-теричной форме имеет следующий вид:

F(a,b,c,d) = D55B16

Преобразуем её в двоичную запись: 1101 0101 0101 10112 — получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полученной таблицы истинности (табл. 1).

Таблица 1 – Таблица истинности для функции F

a	b	С	d	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

2.2 Формулы СДНФ и СКНФ

Запишем формулу СДНФ. В результате мы получим множество совершенных конъюнкций, объединив которые через дизьюнкцию образуем формулу СДНФ (формула 1).

$$F_{\mathsf{СДН}\Phi} = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}bcd + (1)$$
$$+a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}cd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} + abcd$$

Запишем формулу СКНФ. В результате мы получим множество совершенных дизьюнкций, объединив которые через конъюнкцию образуем формулу СКНФ (формула 2).

$$F_{\text{CKH}} \Phi = (a + b + \bar{c} + d) (a + \bar{b} + c + d) (a + \bar{b} + \bar{c} + d) (\bar{a} + b + c + d)$$
(2)
$$(\bar{a} + b + \bar{c} + d) (\bar{a} + \bar{b} + c + \bar{d})$$

2.3 Схемы СДНФ и СКНФ

Построим в лабораторном комплексе комбинационные схемы, реализующие СДНФ и СКНФ рассматриваемой функции в общем логическом базисе, протестируем их работу и убедимся в их правильности (рис. 1,2).

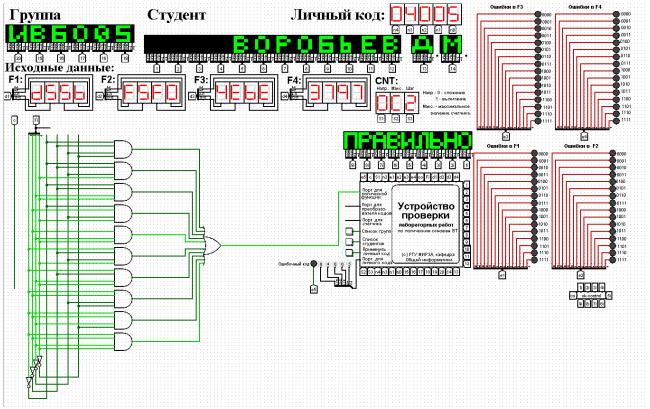


Рисунок 1 – Тестирование схемы СДНФ

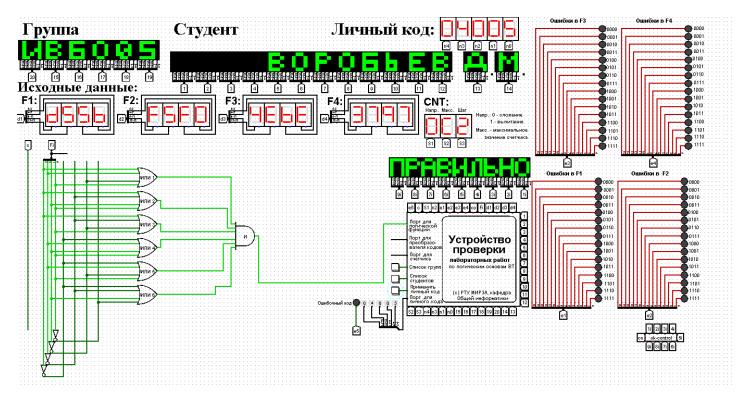


Рисунок 2 – Тестирование схемы СКНФ

3 ВЫВОДЫ

Для заданной логической функции построили таблица истинности. Были составлены СДНФ и СКНФ этой функции. В лабораторном комплексе были построены схемы, реализующие СДНФ и СКНФ.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов—М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. –102с.